

# Logica e Reti Logiche

## (Episodio 10: Semplificazioni di formule in forma normale)

Francesco Pasquale

3 maggio 2021


Nell'episodio precedente abbiamo visto che, per una data formula in forma normale, per esempio

$$y = x_0\bar{x}_1\bar{x}_2 + x_0x_1\bar{x}_2 + x_0x_1x_2 \quad (1)$$


è facile costruire immediatamente un circuito che la implementi (Fig. 1a). Tuttavia, se riusciamo a semplificare la formula preservandone la forma normale

$$\begin{aligned} y &= x_0\bar{x}_1\bar{x}_2 + x_0x_1\bar{x}_2 + x_0x_1x_2 \\ &= x_0\bar{x}_1\bar{x}_2 + x_0x_1(\bar{x}_2 + x_2) \\ &= x_0\bar{x}_1\bar{x}_2 + x_0x_1 \end{aligned} \quad (2)$$

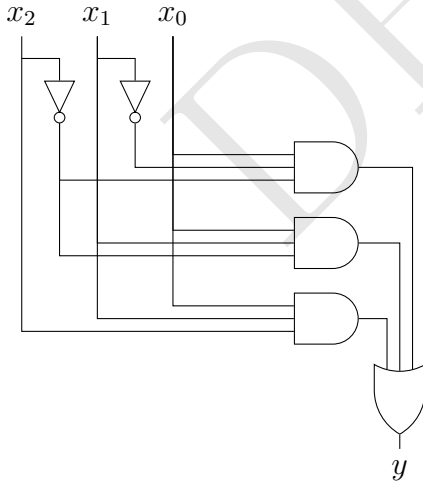possiamo costruire un circuito equivalente “risparmiando” qualche porta (Fig. 1b).



(a) Circuito originale

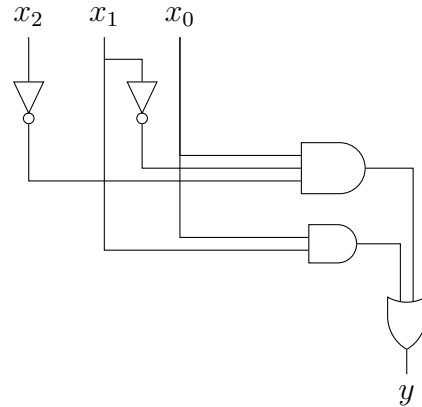

(b) Circuito semplificato.

Figura 1: Circuiti equivalenti che implementano la Formula 1

In generale, trovare “il più piccolo circuito” che implementi una data formula è un problema *computazionalmente difficile*<sup>1</sup>. Tuttavia, qualche euristica si può applicare, in alcuni casi particolari.

## 1 Codici Gray e Mappe di Karnaugh

Confrontando la semplificazione che abbiamo fatto nella (1)

$$x_0x_1\bar{x}_2 + x_0x_1x_2 = x_0x_1(\bar{x}_2 + x_2) = x_0x_1$$

con la tabella di verità della formula

$x_0$	$x_1$	$x_2$	$y$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

vediamo che abbiamo “raccolto” i due mintermini relativi agli 1 cerchiati in blu in un unico implicante,  $x_0x_1$  dove la variabile  $x_2$  è stata eliminata perché assume valori di verità diversi nelle due righe cerchiare in verde della tabella di verità, mentre  $x_0$  e  $x_1$  compaiono asseriti, perché il loro valore di verità è 1 in entrambe le righe. Si noti che allo stesso modo avremmo potuto semplificare

$$x_0\bar{x}_1\bar{x}_2 + x_0x_1\bar{x}_2 = x_0\bar{x}_2$$

dove a essere eliminata è la variabile  $x_1$ , mentre  $x_0$  compare asserita e  $x_2$  compare negata.

$x_0$	$x_1$	$x_2$	$y$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(3)

Per evidenziare direttamente dalla tabella quali semplificazioni si possono fare, sarebbe utile scrivere le righe con un ordinamento in cui ogni riga differisca dalla precedente e dalla successiva per un unico bit. È possibile farlo? Vediamo.

L’ordinamento usuale con cui scriviamo le  $2^n$  righe di una tabella con  $n$  variabili si può generare ricorsivamente in questo modo: per costruire le righe della tabella con

---

<sup>1</sup>Vedrete come si può rendere rigoroso il significato di “computazionalmente difficile” nei corsi di informatica teorica del secondo anno. Nel caso del problema in questione, la “difficoltà” è stata dimostrata qui [Umans, 2001]

$n + 1$  variabili, partiamo dalla righe della tabella con  $n$  variabili, la “duplichiamo” e aggiungiamo 0 davanti a tutte le righe dell’“originale” e 1 davanti a tutte le righe della “copia”

$$\begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ \xrightarrow{1} \\ 0 \\ 1 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array} \begin{array}{c} 0 \ 0 \\ 0 \ 1 \\ \xrightarrow{1 \ 1} \\ 0 \ 0 \\ 0 \ 1 \\ 1 \ 0 \\ 1 \ 1 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$$

Se nella costruzione precedente, quando “duplichiamo” la sequenza, la “ribaltiamo” anche, otteniamo un ordinamento chiamato *codice Gray*

$$\begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ \xrightarrow{1} \\ 1 \\ 0 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{array} \begin{array}{c} 0 \ 0 \\ 0 \ 1 \\ \xrightarrow{1 \ 1} \\ 1 \ 0 \\ 1 \ 1 \\ 0 \ 1 \\ 0 \ 0 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{array}$$

**Esercizio 1.** Osservare che, per costruzione, in un codice Gray a  $n$  bit

- Ogni sequenza differisce dalla successiva per un unico bit;
- L’ultima sequenza differisce dalla prima per un unico bit.

Quindi se scriviamo una tabella di verità con le righe ordinate secondo il codice Gray, alcune semplificazioni appariranno immediatamente evidenti. Per esempio, la tabella nella (3) verrebbe scritta così

$x_0$	$x_1$	$x_2$	$y$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1
1	0	1	0
1	0	0	1

(4)

dove i due 1 adiacenti cerchiati in blu evidenziano la semplificazione ( $x_0x_1\bar{x}_2 + x_0x_1x_2 = x_0x_1$ ). Osservate però che mentre *alcune* semplificazioni si evidenziano, *altre* rimangono “nascoste”, come per esempio la semplificazione che si può ottenere dalla quinta e ultima riga della tabella precedente ( $x_0x_1\bar{x}_2 + x_0\bar{x}_1\bar{x}_2 = x_0\bar{x}_2$ ).

Per ottenere il massimo possibile da questa schematizzazione non è sufficiente ordinare le righe di una tabella secondo il codice Gray, ma dobbiamo scrivere le tabelle di verità in modo *bidimensionale*.

**Mappe di Karnaugh.** Possiamo scrivere la tabella di verità in (4) anche in questo modo

$x_0 \backslash x_1 \ x_2$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	1	1

dove, per esempio, il numero cerchiato in verde rappresenta il valore che assume l'output  $y$  quando la terna in input è  $(x_0, x_1, x_2) = (0, 0, 1)$ . Una tabella scritta in questo modo si chiama *Mappa di Karnaugh*. Si noti che in una mappa di Karnaugh l'ordine con cui sono indicizzate righe e colonne è quello dato dal codice Gray.

**Esercizio 2.** Scrivere la mappa di Karnaugh per la tabella di verità


$x_0$	$x_1$	$x_2$	$y$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

In una mappa di Karnaugh tutti i mintermini che si possono semplificare sono adiacenti

$x_0 \backslash x_1 \ x_2$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	1	1

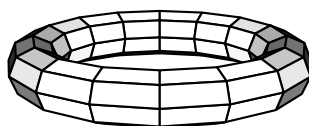(5)

Si noti inoltre che, siccome le colonne della mappa di Karnaugh sono indicizzate con il codice Gray, l'ultima colonna è adiacente alla prima (la semplificazione segnata in rosso qui sopra). *[Regola 1: La mappa di Karnaugh si deve immaginare "arrotolata" su se stessa (l'ultima colonna è adiacente alla prima colonna e l'ultima riga è adiacente alla prima riga)].*



Si noti anche che l'1 in posizione  $(x_0, x_1, x_2) = (1, 1, 0)$  nella mappa in (5) è stato considerato due volte. Complessivamente quindi la formula semplificata che otteniamo dalla (5) è

$$y = x_0 x_1 + x_0 \bar{x}_2 \quad (6)$$

dove l'implicante  $x_0 x_1$  corrisponde al rettangolo blu in (5) mentre l'implicante  $x_0 \bar{x}_2$  corrisponde a quello rosso. *[Regola 2: Gli 1 possono essere inseriti in più di un rettangolo].*

**Esercizio 3.** Verificare che la formula (6) è equivalente alla (1) e osservare che il circuito corrispondente alla (6) ha un NOT in meno e un AND a due ingressi invece che uno a tre, rispetto al circuito in Fig.1b.

Osservate che, nonostante gli 1 siano tutti adiacenti nella (5) non possiamo raggrupparli tutti e tre insieme in un unico implicante, mentre avremmo potuto farlo se fossero stati “quattro” adiacenti. *[Regola 3: I lati dei rettangoli in cui raccogliamo gli 1 devono essere potenze di 2]*. Per esempio, nella mappa qui sotto possiamo raccogliere gli 1 in questo modo

$x_0 \backslash x_2$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	1	1

(7)

Ottenendo la formula  $x_0 + \bar{x}_1 x_2$ , dove l’implicante  $x_0$  viene dal rettangolo blu ( $x_0$  vale 1 in tutte le celle del rettangolo blu, mentre sia  $x_1$  che  $x_2$  valgono 0 in alcune celle e 1 in altre) e l’implicante  $\bar{x}_1 x_2$  viene dal rettangolo rosso ( $x_1$  vale 0 in entrambe le celle del rettangolo e  $x_2$  vale 1 in entrambe le celle, mentre  $x_0$  vale 1 in una cella e 0 nell’altra).

**Esercizio 4.** Scrivere la tabella di verità nella forma standard della mappa di Karnaugh in (7) e verificare che corrisponde alla formula  $x_0 + \bar{x}_1 x_2$ .

Se ci limitiamo a formule con al più quattro variabili, le mappe di Karnaugh ci consentono di semplificare una formula in forma normale disgiuntiva fino a ottenere il minor numero possibile di implicanti e con il minor numero di variabili per implicante. Per esempio, dalla seguente mappa di Karnaugh

$x_0 \backslash x_1 \backslash x_2 \backslash x_3$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

(8)

corrisponde la formula

$$\bar{x}_0 \bar{x}_3 + \bar{x}_0 x_1 + x_0 \bar{x}_1 x_3$$

dove il primo implicante,  $\bar{x}_0 \bar{x}_3$ , viene dal quadrato blu ( $x_0$  e  $x_3$  valgono 0 in tutte le celle del quadrato, mentre  $x_1$  e  $x_2$  sono 0 in alcune celle e 1 in altre), il secondo implicante  $\bar{x}_0 x_1$  viene dal rettangolo verde e il terzo implicante,  $x_0 \bar{x}_1 x_3$ , viene dal rettangolo rosso.

Osservate che se nella mappa (8) avessimo considerato dei rettangoli diversi (per esempio, se avessimo cerchiato in verde soltanto i due 1 centrali invece che includere anche i due 1 già considerati nel rettangolo blu) avremmo ottenuto una formula equivalente ma non minimizzata. *[Regola 4: Ogni rettangolo deve essere il più grande possibile]*.

**Esercizio 5.** Scrivere la mappa di Karnaugh della seguente tabella di verità e disegnare il circuito corrispondente

$x_0$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
$x_1$	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
$x_2$	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
$x_3$	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
$y$	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1

**Esercizio 6.** Abbiamo imparato come costruire una formula in forma normale disgiuntiva (somma di prodotti) a partire da una mappa di Karnaugh. Come possiamo costruire una formula in forma normale congiuntiva (prodotto di somme) a partire dalla stessa mappa (senza costruire prima la disgiuntiva)?

**Esercizio 7.** Usando solo porte AND, OR e NOT, progettare un circuito che implementi la seguente funzione booleana  $f : \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{cases} x_3 x_4 & \text{se } x_1 \neq x_2 \\ x_3 + x_4 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

DRAFT